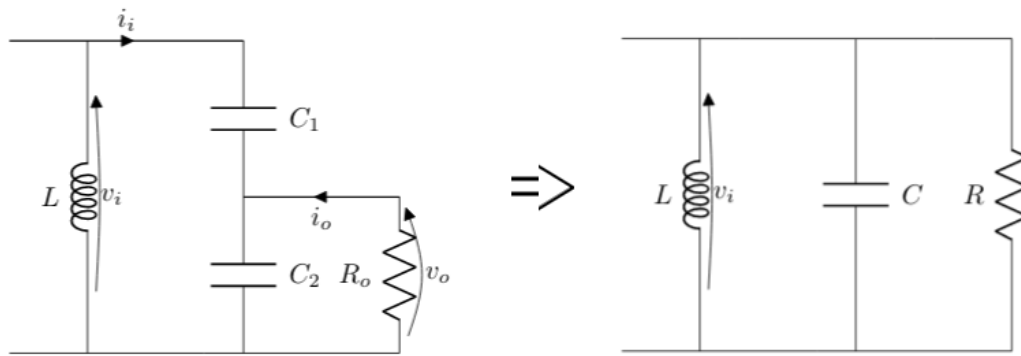


Didactica_4

July 21, 2021


0.1 Divisor capacitivo

Dado el circuito de la figura, realizaremos el analisis mediante conversiones serie-paralelo.



Buscamos que el circuito presente una capacidad C , R dada una R_o .

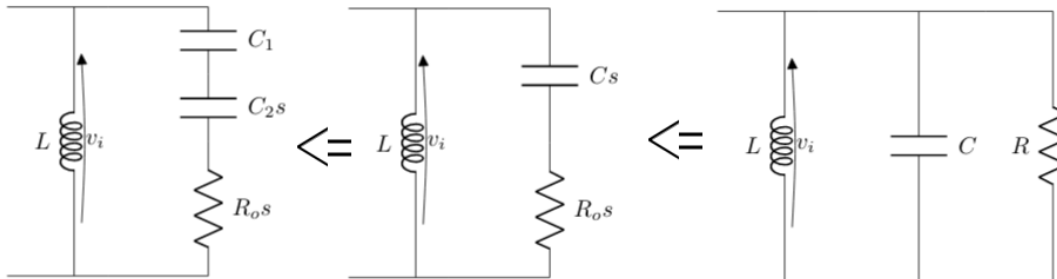Para el valor de C_2 . Para ello realizamos la conversión paralelo a serie, con lo que obtenemos el circuito de la figura.



Para calcular los valores de R_{os} con C_s , calculamos Q_{m2} , partiendo de los valores de C , R que son los que buscamos que presente el circuito (son datos).

Del circuito R y C paralelo:

$$Q_{m2} = R\omega C$$

La conversión de paralelo a serie:

$$R_{os} = \frac{R}{(1 + Q_{m2}^2)}$$

$$Cs = C(1 + \frac{1}{Q_{m2}^2})$$

A partir del valor de R_0s podemos calcular Q_{m1} (de ‘matching’) para llegar al paralelo de R_0 y C_2 :

$$R_0 = R_0s(1 + Q_{m1}^2)$$

Despejando el valor de Q_{m1}

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{R_0}{R_0s} - 1}$$

Remplazando el valor de R_0s :

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{R_0}{R}(1 + Q_{m2}^2) - 1}$$

A partir del valor de Q_{m1} , calculamo C_2

$$Q_{m1} = R_0\omega C_2$$

$$C_2 = \frac{Q_{m1}}{R_0\omega}$$

Entonces, planteadno la conversi3n de paralelo a serie.

$$C_2s = C_2(1 + \frac{1}{Q_{m1}^2})$$

La serie de C_2s y C_1 deben ser igual a C_s

$$Cs = \frac{C_1C_2s}{C_1 + C_2s}$$

Despejando C_1 :

$$C_1 = \frac{CsC_2s}{Cs - C_2s}$$

Por lo tanto:

Los datos son C , R y R_0 .

Buscamos los valores de C_1 y C_2 .

$$Q_{m2} = R\omega C$$

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{R_o}{R}(1 + Q_{m2}^2) - 1}$$

$$C_2 = \frac{Q_{m1}}{R_o \omega}$$

$$C_2 s = C_2 \left(1 + \frac{1}{Q_{m1}^2}\right)$$

$$C = \frac{C}{\left(1 + \frac{1}{Q_{m2}^2}\right)}$$

$$C_1 = \frac{C s C_2 s}{C_2 s - C s}$$

0.1.1 Divisor capacitivo como autotransformador

A partir de : $Q_{m2} > 10$ y $Q_{m1} > 10$.

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{R_o}{R}(1 + Q_{m2}^2) - 1}$$

Podemos llamar $N^2 = \frac{R}{R_o}$, donde N será mayor a 1 ya que $R > R_o$.

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{(1 + Q_{m2}^2)}{N^2} - 1}$$

Si ahora $Q_{m2} > 10$, entonces:

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{(Q_{m2}^2)}{N^2} - 1}$$

Donde si $Q_{m1} > 10$, podemos escribir:

$$Q_{m1} \sim \frac{Q_{m2}}{N}$$

Calculo de C_2

$$C_2 = \frac{Q_{m1}}{R_o \omega}$$

Siendo Q_{m1} :

$$Q_{m1} \sim \frac{Q_{m2}}{N}$$

$$C_2 \sim \frac{Q_{m2}}{NR_o\omega}$$

$$C_2 \sim \frac{R\omega C}{NR_L\omega}$$

$$C_2 \sim \frac{N^2\omega C}{N\omega}$$

$$C_2 \sim NC$$

Calculo de C_1

$$C_1 = \frac{CC_2s}{C - C_2s}$$

$$C_2s \sim C_2$$

$$C_1 = \frac{CC_2}{C - C_2}$$

$$C_1 = \frac{NC}{N - 1}$$

0.1.2 Procedimiento de calculo

$$N = \sqrt{\frac{R}{R_o}}$$

$$Q_{m2} = R\omega C$$

Si $Q_{m2} > 10$

$$Q_{m1} \sim \frac{Q_{m2}}{N}$$

Si $Q_{m1} > 10$

$$C_2 \sim NC$$

$$C_1 = \frac{NC}{N - 1}$$

Si $Q_{m1} \leq 10$

Volvemos a calcular Q_{m1} :

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{(1 + Q_{m2}^2)}{N^2} - 1}$$

Teniendo el valor de Q_{m1} :

$$C_2 = \frac{Q_{m1}}{R_o \omega}$$

$$C_2 s = C_2 \left(1 + \frac{1}{Q_{m1}^2}\right)$$

$$C s = \frac{C}{\left(1 + \frac{1}{Q_{m2}^2}\right)}$$

$$C_1 = \frac{C s C_2 s}{C_2 s - C s}$$

Ejemplo divisor capacitivo En este ejemplo trabajamos con $Q_{m1} > 10$ y $Q_{m2} \leq 10$.

Suponer que $R = 8100\Omega$, $R_o = 100\Omega$, $f_o = 1.5MHz$ y $B = 100KHz$. Suponer que el inductor tiene un factor de merito de $Q_o = 40$. El generador tiene una resistencia de generador de $r_g = 8100\Omega$.

Se busca un ancho de banda de $B = 100KHz$ a una frecuencia de $f_o = 1.5MHz$. Diseñar para máxima transferencia de energía a Q constante.

Para un circuito RLC paralelo, podemos calcular el Q_c del circuito como:

$$Q_c = \frac{f_o}{B}$$

$$Q_c = 15.00$$

Entonces, para el cálculo de L :

$$\omega_o = 2\pi f_o$$

$$r_{ext} = \frac{r_g R}{r_g + R}$$

$$XL = r_{ext} \left(\frac{1}{Q_c} - \frac{1}{Q_o} \right)$$

$$L = \frac{XL}{\omega_o}$$

$$L = 179 \times 10^{-9} H$$

$$XC = XL$$

$$C = \frac{1}{w_o X C}$$

$$C = 629 \times 10^{-12} C$$

Diseño del divisor capacitivo

$$N = \sqrt{\frac{R}{R_o}}$$

$$N = 9.00$$

$$Q_{m2} = R\omega C$$

$$Q_{m2} = 48.00$$

$$Q_{m2} > 10$$

$$Q_{m1} \sim \frac{Q_{m2}}{N}$$

$$Q_{m1} = 5.33$$

$$Q_{m1} \leq 10$$

Volvemos a calcular Q_{m1} :

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{(1 + Q_{m2}^2)}{N^2} - 1}$$

$$Q_{m1} = 5.24$$

Teniendo el valor de Q_{m1} :

$$C_2 = \frac{Q_{m1}}{R_o \omega}$$

$$C_2 = 5.56 \times 10^{-9} F$$

$$C_2 s = C_2 \left(1 + \frac{1}{Q_{m1}^2}\right)$$


$$C_2 s = 5.76 \times 10^{-9} F$$

$$C_s = \frac{C}{\left(1 + \frac{1}{Q_{m2}^2}\right)}$$

$$C_s = 628 \times 10^{-12} F$$

$$C_1 = \frac{CsC_2s}{C_2s - Cs}$$

$$C_1 = 705 \times 10^{-12} F$$

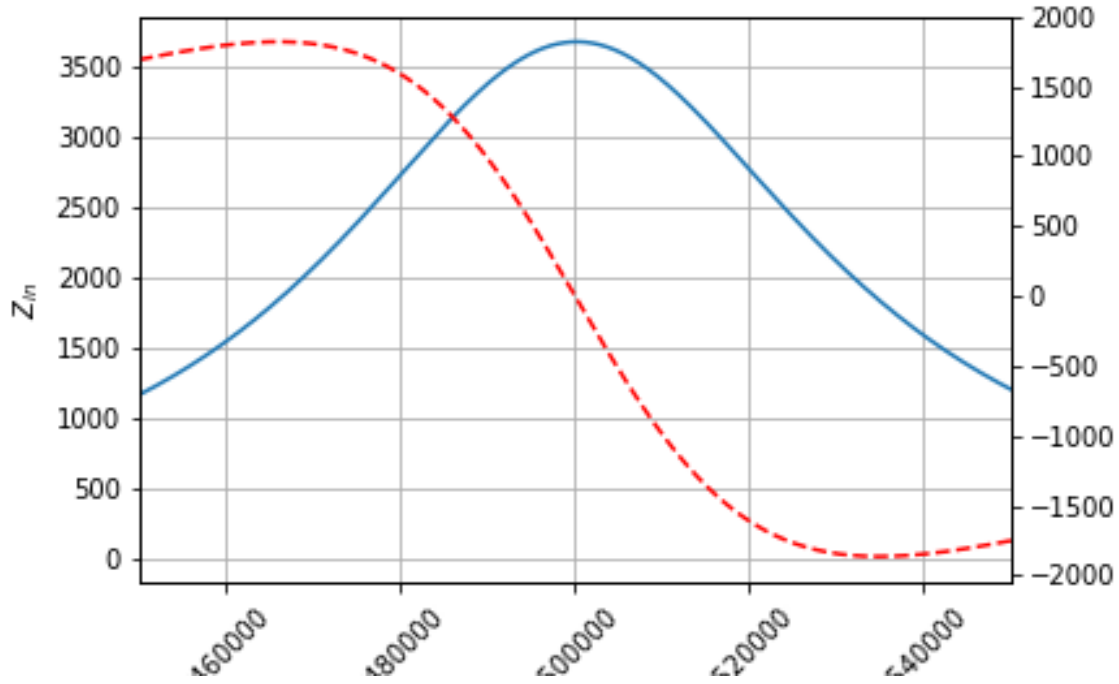

Ejemplo divisor capacitivo $Q_{m1} > 10$ y $Q_{m2} > 10$ Suponer $r_g = 10K\Omega$, $R_o = 1K\Omega$, $f_o = 10.7MHz$ y $B = 200KHz$. El inductor tiene un factor de selectividad de $Q_o = 80$.

Para un circuito RLC paralelo, podemos calcular el Q_c del circuito como:

$$Q_c = \frac{f_o}{B}$$

$$Q_c = 53.50$$

Entonces, para el calculo de L :

$$\omega_o = 2\pi f_o$$

$$r_{ext} = \frac{r_g R}{r_g + R}$$

$$XL = r_{ext} \left(\frac{1}{Q_c} - \frac{1}{Q_o} \right)$$

$$L = \frac{XL}{w_o}$$

$$L = 460 \times 10^{-9} Hy$$

$$XC = XL$$

$$C = \frac{1}{w_o XC}$$

$$C = 480 \times 10^{-12} F$$

Diseño del divisor capacitivo

$$N = \sqrt{\frac{R}{R_o}}$$

$$N = 3.16$$

$$Q_{m2} = R\omega C$$

$$Q_{m2} = 323.02$$

Si $Q_{m2} > 10$

$$Q_{m1} \sim \frac{Q_{m2}}{N}$$

$$Q_{m1} = 102.15$$


Si $Q_{m1} > 10$

$$C_2 \sim NC$$

$$C_2 = 1.52 \times 10^{-9} F$$


$$C_1 = \frac{NC}{N-1}$$

$$C_1 = 703 \times 10^{-12} F$$

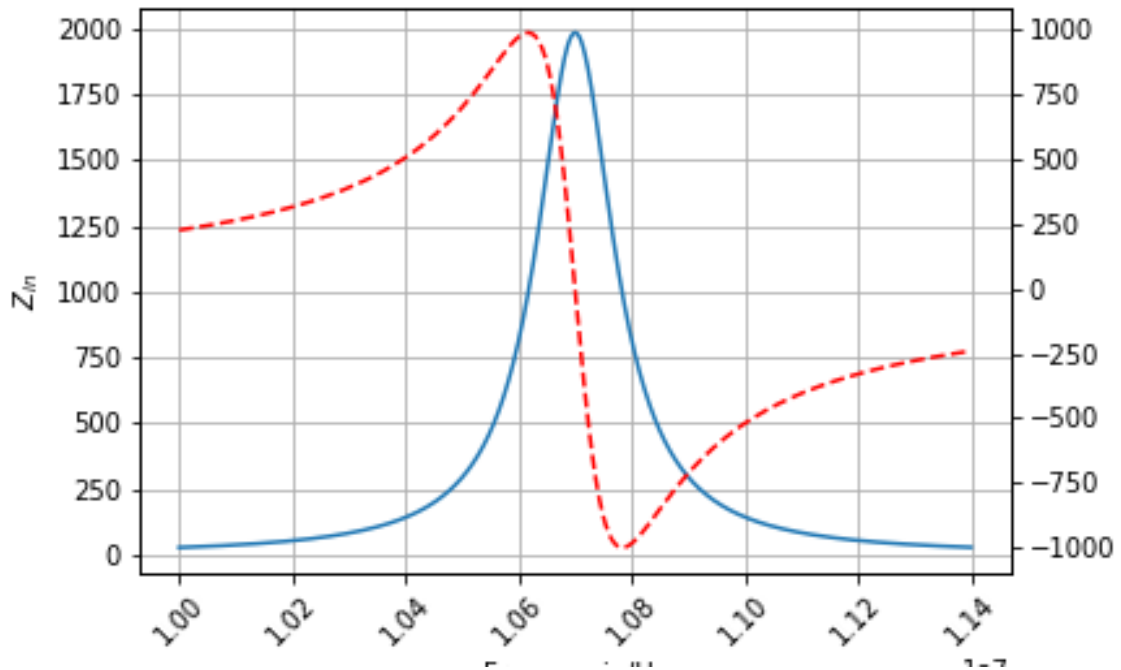


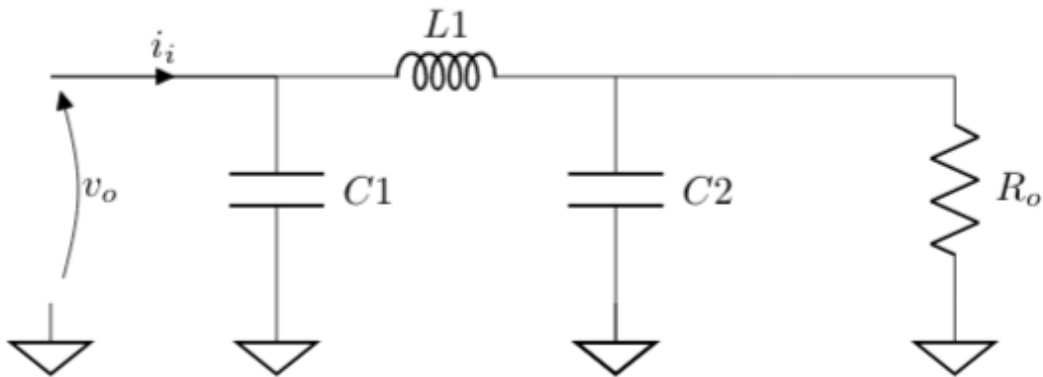0.2 Filtro PI

Dado el circuito de la figura, realizaremos el analisis mediante conversiones serie-paralelo.



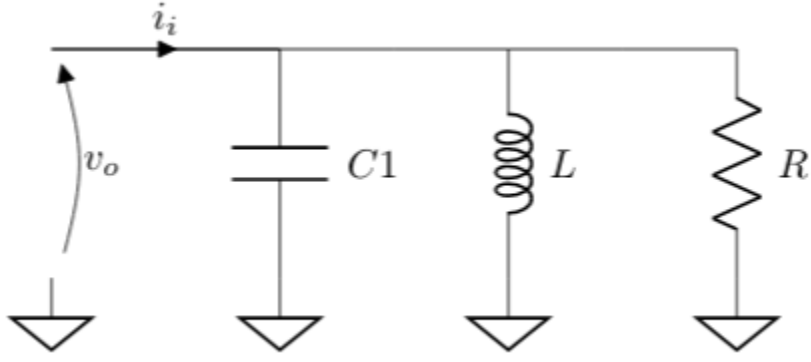Buscamos que el circuito presente una resistencia R dada una R_o a la frecuencia de sintonia, con un determinado Q_c .




Empezando por este último y suponiendo que el inductor tiene un factor de merito de Q_o .

$$\frac{1}{Q_c} = \frac{1}{Q_o} + \frac{wL}{R_{ext}}$$

donde R_{ext} corresponde a las resistencias totales que cierran el circuito con masa (R y r_g por ejemplo).

Entonces, C_1 sintoniza con L .

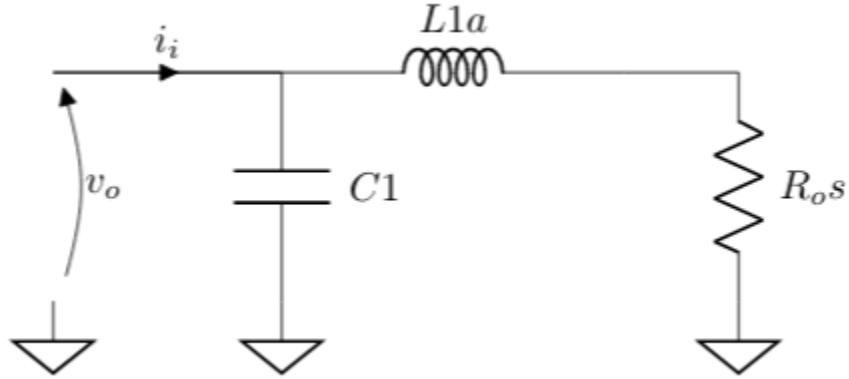


Dado L , podemos calcular el Q_{m2} , para la conversión paralelo a serie de R y L .

$$Q_{m2} = \frac{R}{\omega L}$$

Obteniendo de esta manera L_{1a} y R_{os} .

$$L_{1a} = \frac{L}{(1 + \frac{1}{Q_{m2}^2})}$$

$$R_{os} = \frac{R}{(1 + Q_{m2}^2)}$$

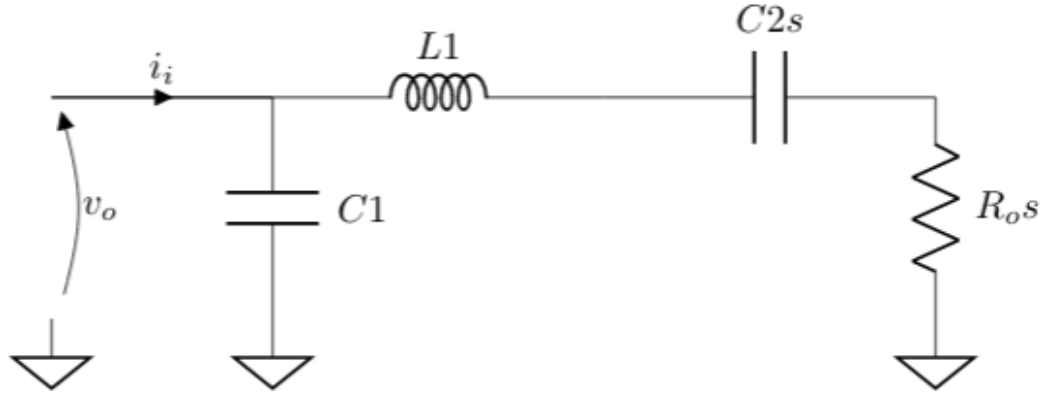

De igual manera, desde la salida

Del circuito R_o y C_2 paralelo:

$$Q_{m1} = R_o \omega C_2$$


La conversión de paralelo a serie, que debe coincidir con el valor de conversión encontrado R_os .

$$R_{os} = \frac{R_o}{(1 + Q_{m1}^2)}$$

Despejando Q_{m1}

$$Q_{m1} = \sqrt{\frac{R_o}{R_{os}} - 1}$$

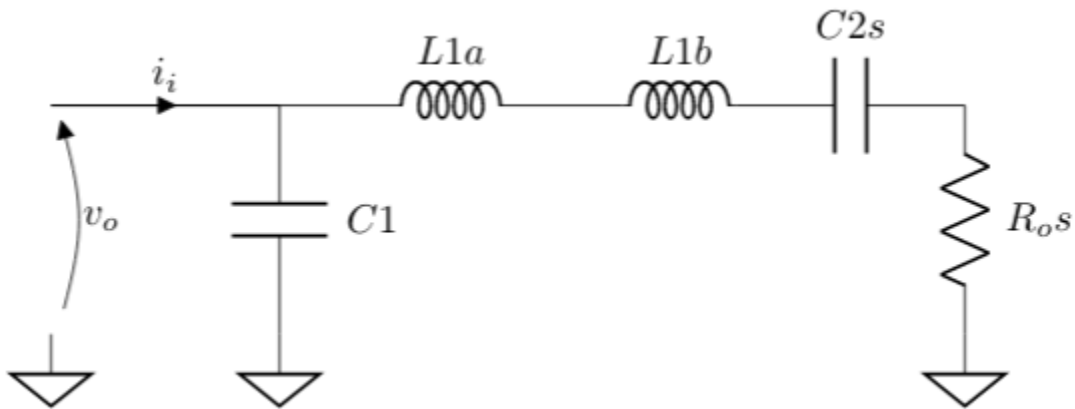
$$C_{2s} = C_2 \left(1 + \frac{1}{Q_{m1}^2}\right)$$



Solo queda neutralizar el capacitor C_{2s} con un inductor que llamamos L_{1b} .

Por último, el valor de L_1 es la suma de ambos inductores.

0.2.1 Ejemplo filtro PI

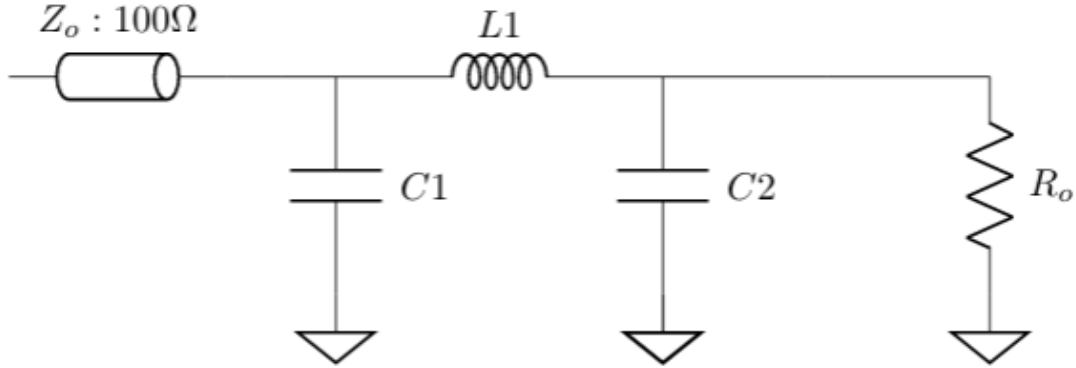

Suponer que $R = 100\Omega$, $R_o = 100\Omega$ y $f_o = 100MHz$. Suponer que el inductor tiene un factor de merito de $Q_o = 40$. El generador tiene un resistencia de generador de $r_g = 100\Omega$.

Diseñar para máxima transferencia de energía a Q constante.

Empezando por este último y suponiendo que el inductor tiene un factor de merito de Q_o .

$$\frac{1}{Q_c} = \frac{1}{Q_o} + \frac{wL}{R_{ext}}$$

$$R_{ext} = \frac{rgR}{(rg + R)}$$

$$XL = r_{ext}\left(\frac{1}{Q_c} - \frac{1}{Q_o}\right)$$

$$L = \frac{XL}{w_o}$$

$$L = 5.97 \times 10^{-9}Hy$$

$$XC1 = XL$$

$$C1 = \frac{1}{(w_oXC1)}$$

$$C1 = 424 \times 10^{-12}F$$

$$Q_{m2} = \frac{R}{(woL)}$$

$$Q_{m2} = 26.67$$

$$L_1a = \frac{L}{(1 + \frac{1}{Q_{m2}^2})}$$

$$L_1a = 5.96 \times 10^{-9}Hy$$

$$R_{os} = \frac{R}{(1 + Q_{m2}^2)}$$

$$R_{os} = 0.14\Omega$$

$$Q_{m1} = \sqrt{(\frac{R_o}{R_{os}}) - 1}$$

$$Q_{m1} = 18.84$$

$$C_2 = \frac{Q_{m1}}{Rowo}$$

$$C2 = 600 \times 10^{-12}F$$


$$C_2s = C_2(1 + \frac{1}{Q_{m1}^2})$$

$$L_1b = \frac{1}{(C2swo^2)}$$

$$L_1b = 4.21 \times 10^{-9}Hy$$

$$L_1 = L_1a + L_1b$$

$$L_1 = 10.2 \times 10^{-9}Hy$$

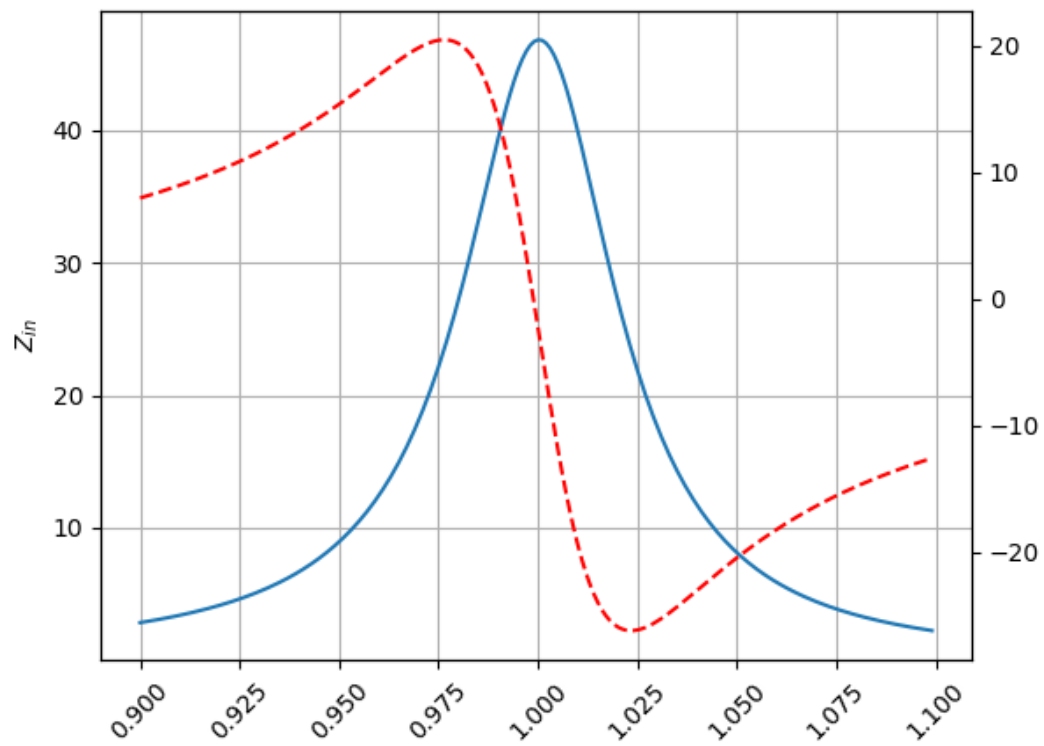

[]: